



Given:

$$(V_{th})_n = 0.37V$$

$$(V_{th})_p = 0.39V$$

$$\mu_n C_{ox} = 230 \mu A/V^2$$

$$\mu_p C_{ox} = 100 \mu A/V^2$$

$$L_{min} = 0.18 \mu m$$

$$W_{min} = 0.27 \mu m$$

$$\text{initial } V_{gs} - V_{th} = 200 mV$$

M_0

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right) (V_{gs} - V_{th})^2$$

$$20 = \frac{1}{2} \times 230 \times \left(\frac{W}{L} \right) (0.2)^2$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_{M_0} = 4.35$$

$$-g_m = \frac{2I_D}{V_{gs} - V_{th}}$$

$$= \frac{2 \times 20 \mu}{0.1} = 200 \mu$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.1 \times 20 \mu} = 500 k\Omega$$

M_1 and M_2

$M_1 \rightarrow$ saturation

$$V_{gs} - V_{th} > 0$$

$$V_g - V_s > 0.37$$

$$0.9 - V_s > 0.37$$

$$\boxed{V_s < 0.53}$$

$$\text{let } V_s = 0.5$$

then

$$10 \mu = \frac{1}{2} \times 230 \times \left(\frac{W}{L} \right) (0.9 - 0.5 - 0.37)^2$$

$$\left(\frac{W}{L} \right) = 96.666$$

$$g_m = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_{th})^2} = \frac{2 \times 10 \mu}{0.03} = 666.66$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_D} = \frac{1}{0.1 \times 10 \mu} = 1000 \text{ k}\Omega$$

$$\boxed{(r_o)_{M1} = (r_o)_{M2} = 1000 \text{ k}\Omega}$$

M3 and M4

$$(V_{SG}) > (V_{th})_p$$

$$1.8 - V_G > 0.34$$

$$V_G < 1.41$$

$$V_G = V_D \quad V_D < 1.41$$

with this $V_D \rightarrow M1$ Saturation

$$(V_{DS})_1 > V_{GS1} - (V_{th})_n$$

$$V_D > 0.9 - 0.37$$

$$V_D > 0.53$$

$$\therefore V_D \in (0.53, 1.41)$$

$$\text{let } \boxed{V_D = 1.3V}$$

$$10 \mu = \frac{1}{2} \times 100 \mu \times \left(\frac{W}{L}\right) (1.8 - 1.3 - 0.39)^2$$

$$\left(\frac{W}{L}\right) = \frac{1}{5(0.1)^2} = 16.53$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{SG} - V_{thp}} = \frac{2(10) \mu}{0.11} = 181.81 \mu$$

$$(r_o)_{M3} \text{ and } (r_o)_{M4} = 1000 \text{ k}\Omega$$

$$\boxed{V_X > 1.53}$$

M5

let current = $60 \mu A$

$$V_{SD4} > V_{SG4} - (V_{th})_p$$

$V_X \rightarrow M2, M4, M5 \rightarrow \text{saturation}$

$$V_G + V_{tp} > V_X$$

$$(V_{SG})_5 > (V_{th})_p$$

$$1.8 - V_X > 0.39$$

$$V_X < 1.3 + 0.39$$

$$\boxed{V_X < 1.41}$$

$$\boxed{V_X < 1.69}$$

$$\Delta V_x \in (0.53, 1.41)$$

$$\text{let } V_x = 1.3$$

$$I_0 = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L} \right)_5 (1.8 - 1.3 - 0.39)^2$$

$$60 \mu = \frac{1}{2} \times 100 \mu \times \left(\frac{W}{L} \right)_5 (0.11)^2$$

$$\left(\frac{W}{L} \right)_5 = \frac{1.2}{0.0121} = \underline{\underline{99.174}}$$

$$g_{m5} = \frac{2 \times 60 \mu}{0.11} = 1091 \mu$$

$$(r_{o6}) = (r_{o5}) = \frac{1}{\lambda I_0} = \frac{1}{0.1 \times 10 \mu} = 0.1667 \text{ M}\Omega$$

$$= \underline{\underline{166.7 \text{ k}\Omega}}$$

M7:

$$\frac{(I_0)_7}{\left(\frac{W}{L} \right)_7} = \frac{(I_0)_{M0}}{\left(\frac{W}{L} \right)_{M0}} \quad (\text{same overdrive})$$

$$\frac{2 \mu}{\left(\frac{W}{L} \right)_7} = \frac{10}{20 \mu A} \quad \left(\frac{W}{L} \right)_7 = \frac{4.35}{10} = \underline{\underline{0.435}}$$

$$(V_{gs} - V_{th})_7 = 0.2$$

$$V_g - 0 - 0.37 = 0.2$$

$$V_g = 0.57$$

$$g_m = \frac{2 \times 2 \mu}{0.2} = 20 \mu$$

$$r_o = \frac{1}{\lambda I_0} = \frac{1}{0.1 \times 2 \mu} = \underline{\underline{5 \text{ M}\Omega}}$$

M6:

$$A_{\phi\mu} = \frac{1}{2} \times 23\mu \times \left(\frac{W}{L}\right) \times (0.2)^2$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_6 = \frac{2 \times 6}{23 \times 0.04} = 13.04$$

$$V_{GS} - V_{th} = 0.57 - 0.37 = \underline{0.2}$$

$$(g_m)_6 = \frac{2 \times 60\mu}{\frac{0.2}{0.1}} = \underline{600\mu} \quad r_o = \frac{1}{0.1 \times 60\mu} = 166.7k\Omega$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{M0} = 4.35 \quad g_m = 200\mu \quad r_o = 500k\Omega$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{M1, M2} = 46.66 \quad g_m = 666.66 \quad r_o = 1M\Omega$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{M3, M4} = 16.53 \quad g_m = 181.81\mu \quad r_o = 1M\Omega$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{M5} = 99.174 \quad g_m = 1091\mu \quad r_o M5 = 166.7k\Omega$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{M6} = 13.04 \quad g_m = 600\mu \quad r_o = 166.7k\Omega$$

$$\left(\frac{W}{L}\right)_{M7} = 0.435 \quad g_m = 20\mu \quad r_o = 5M\Omega$$

theoretical gain

$$1^{st} \text{ stage} = g_m (r_{oN} \parallel r_{oP})$$

$$= 666.66 \times (1M\Omega \parallel 1M\Omega) = 666.66 \times \frac{1}{2} \times 10^6 \times 10^{-6} \\ = 333.33$$

$$2^{nd} \text{ stage} = 1091 \times 10^{-6} \left(\frac{166.7 \times 10^3}{2} \right) = 90.93 = 91$$

$$\text{Overall gain} = 333.33 \times 91 = \underline{30333.03}$$